

计算机系统设计 课程实验报告

湖南大学

实验名称 相对简单 CPU 的设计

学生姓名 樊龙

学生学号 201608010325

专业班级 智能 1601

实验名称：相对简单 CPU 电路设计

实验目标：利用 VHDL 设计相对简单 CPU 的电路并验证。

实验要求

- 采用 VHDL 描述电路及其测试平台
- 采用时序逻辑设计电路
- 采用从 1 累加到 n 的程序进行测试


实验内容

相对简单 CPU 的设计需求

CPU 设计步骤：

01：确定它的用途

关键：使CPU的处理能力和它所执行的任务匹配。

 

03：设计状态图

- 列出在每个状态中执行的微操作
- 从一个状态转移到另外一个状态的条件

1. 相对简单 CPU 的设计规格说明：

- 地址总线 16 位，数据总线 8 位
- 有一个 8 位累加寄存器 AC，一个 8 位通用寄存器 R，一个 1 位的零标志
- 有一个 16 位 AR 寄存器，一个 16 位程序计数器 PC，一个 8 位数据寄存器 DR，一个 8 位指令寄存器 IR，一个 8 位临时寄存器 TR

- 有 16 条指令，每条指令 1 个或 3 个字节，其中操作码 8 位。3 字节的指令有 16 位的地址

2. 指令集结构：

指令	指令码	操作
NOP	0000 0000	无
LDAC	0000 0001 Γ	$AC \leftarrow M[\Gamma]$
STAC	0000 0010 Γ	$M[\Gamma] \leftarrow AC$
MVAC	0000 0011	$R \leftarrow AC$
MOV R	0000 0100	$AC \leftarrow R$
JUMP	0000 0101 Γ	GOTO Γ
JMPZ	0000 0110 Γ	IF ($Z = 1$) THEN GOTO Γ
JPNZ	0000 0111 Γ	IF ($Z = 0$) THEN GOTO Γ
ADD	0000 1000	$AC \leftarrow AC + R$, IF ($AC + R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
SUB	0000 1001	$AC \leftarrow AC - R$, IF ($AC - R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
INAC	0000 1010	$AC \leftarrow AC + 1$, IF ($AC + 1 = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
CLAC	0000 1011	$AC \leftarrow 0$, $Z \leftarrow 1$
AND	0000 1100	$AC \leftarrow AC \wedge R$, IF ($AC \wedge R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
OR	0000 1101	$AC \leftarrow AC \vee R$, IF ($AC \vee R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
XOR	0000 1110	$AC \leftarrow AC \oplus R$, IF ($AC \oplus R = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$
NOT	0000 1111	$AC \leftarrow AC'$, IF ($AC' = 0$) THEN $Z \leftarrow 1$ ELSE $Z \leftarrow 0$

3. 一些寄存器


- ◆ 16 位的地址寄存器 AR：通过引脚 A[15..0]向存储器提供地址。
- ◆ 16 位的程序计数器 PC：存放的是将要执行的下一条指令的地址，或者指令需要的下一个操作数的地址。
- ◆ 8 位的数据寄存器 DR：通过 D[7..0]从存储器中接收指令和数据并且向存储器传送数据。
- ◆ 8 位的指令寄存器 IR：存放的是从存储器中取出来的操作码。
- ◆ 8 位的临时寄存器 TR：在指令执行过程中，临时存储数据。（程序员不能访问）

相对简单 CPU 设计方案

相对简单 CPU 的设计方案请详见课件，主要思路如下：

1. 指令执行过程分为取指、译码、执行三个阶段
2. 取指包括三个状态，FETCH1, FETCH2, FETCH3
3. 译码体现为从 FETCH3 状态到各指令执行状态序列的第一个状态
4. 执行根据指令的具体操作分为若干状态
5. 执行的最后一个状态转移到 FETCH1 状态
6. 控制器根据每个状态需要完成的操作产生相应的控制信号

根据指令执行过程得到状态之间的转换如下：

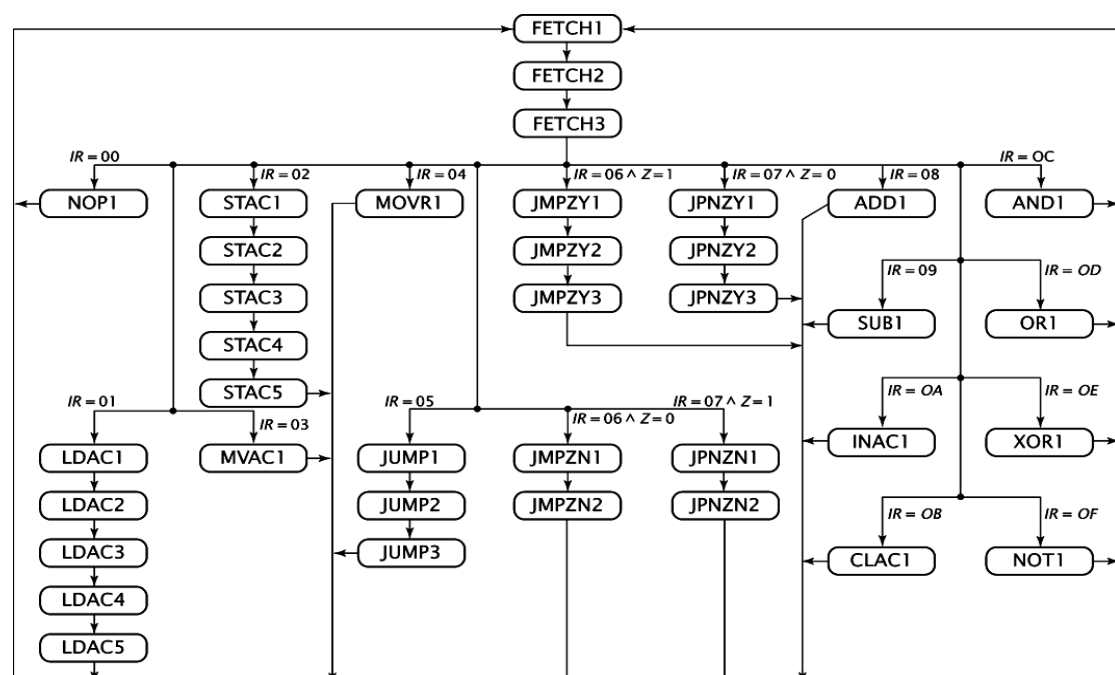


所以根据要实现的功能，mem 里面保存的内容如下：

```
signal memdata: memtype(4095 downto 0) := (  
0 => RSCLAC,  
1 => RSSTAC, --m[total_total]<=ac    total=0  
2 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),  
3 => X"00",  
4 => RSSTAC, --m[i_addr]<=ac    i=0  
5 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),  
6 => X"00",  
7 => RSLDAC,  -- loop    --ac<=m[i_addr]    ac=i  
8 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),  
9 => X"00",  
10 => RSINAC, --ac++  
11 => RSSTAC, --i=ac  
12 => std_logic_vector(to_unsigned(i_addr, 8)),  
13 => X"00",  
14 => RSMVAC, --r=ac  


---

15 => RSLDAC, --ac=total  
16 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),  
17 => X"00",  
18 => RSADD,  --ac=ac+r  
19 => RSSTAC, --total=ac  
20 => std_logic_vector(to_unsigned(total_addr, 8)),  
21 => X"00",  
22 => RSLDAC, --ac=n  
23 => std_logic_vector(to_unsigned(n_addr, 8)),  
24 => X"00",  
25 => RSSUB,  --ac=ac-r  
26 => RSJPNZ, --  
27 => std_logic_vector(to_unsigned(loop_addr, 8)),  
28 => X"00",  
29 => X"00",  -- total  
30 => X"00",  -- i  
31 => "00000100",  -- n  
others => RSNOP
```

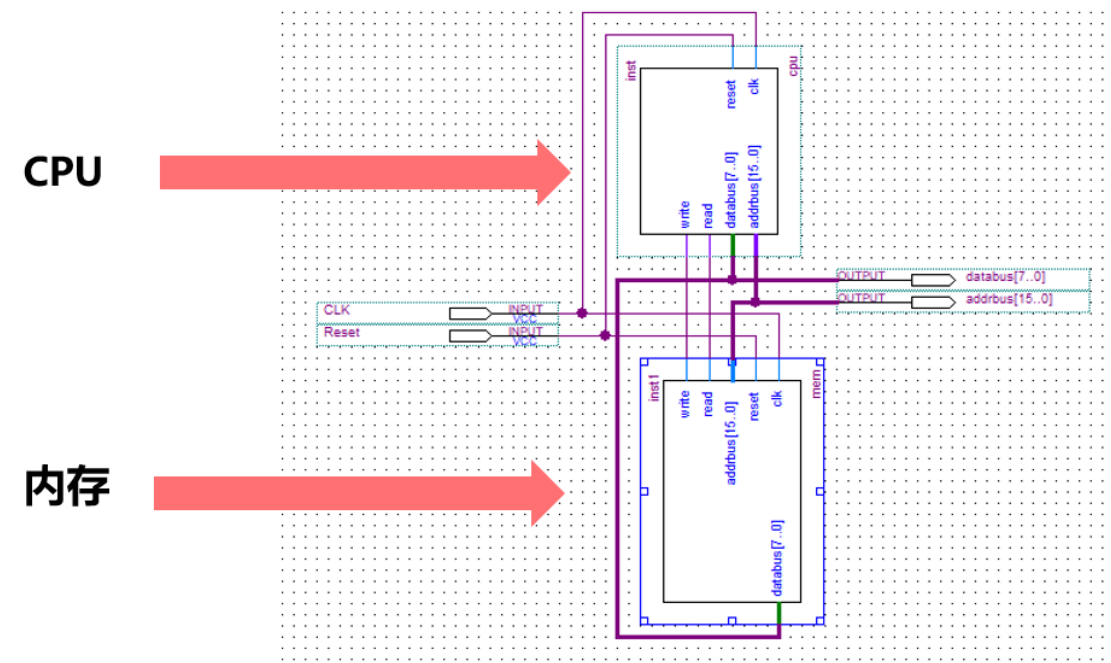分别用 VHDL 编写好 CPU 和 mem 的代码之后生成顶层图的形式，然后用连线的方式讲两个模块综合起来。



测试平台

Windows10 Quartus 9.0

测试输入

我们采用从 1 累加到 n 的程序作为测试输入：

用相对简单CPU编程计算 $1 + 2 + \dots + n$ 。


实现这一算法的相对简单CPU的代码如下：

算法步骤：	CLAC	total	} total = 0, i = 0
1: total=0, i=0	STAC	i	
2: i=i+1	STAC	i	
3: total=total+i	Loop: LDAC	i	} i = i + 1
4: IF i≠n THEN GOTO 2	INAC	i	
	STAC	i	
	MVAC		} total = total + i
	LDAC	total	
	ADD		
	STAC	total	
	LDAC	n	} IF i≠n THEN GOTO Loop
	SUB		
	JPNZ	Loop	
total:			
i:			


测试记录

相对简单 CPU 运行测试程序的 PC 寄存器、IR 寄存器、AC 累加器等信号波形截图如下：


初始状态时各个寄存器的状态如下图所示：

 


当 total 的值为 1 时各个寄存器的值如下：

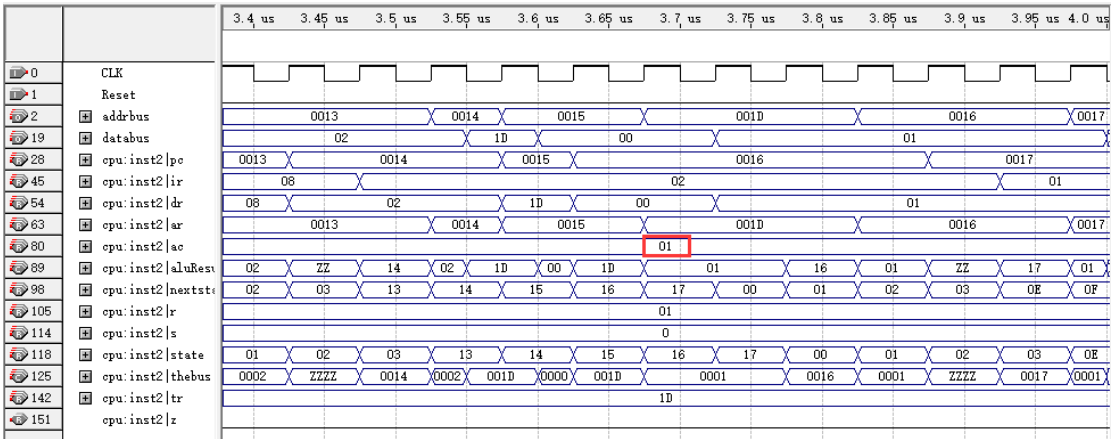


当 total 的值为 3 时各个寄存器的值如下：

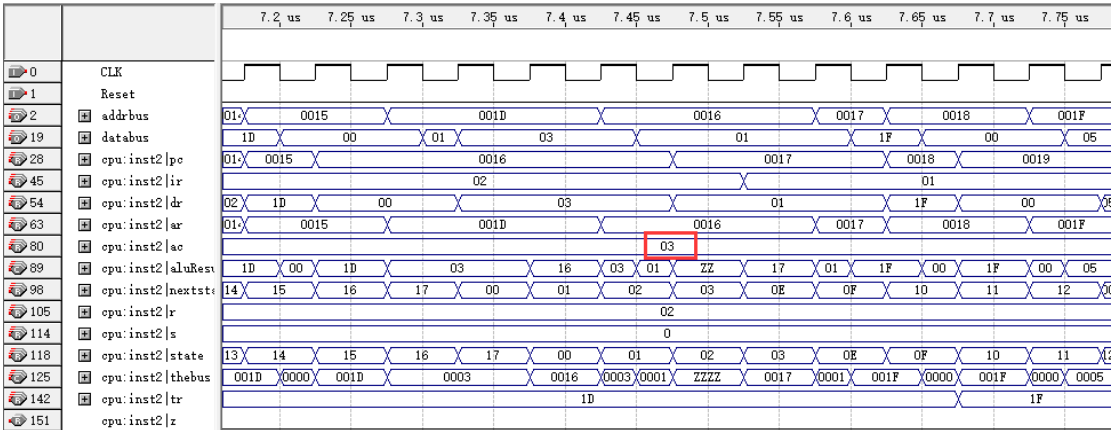


当 total 的值为 6 时各个寄存器的值如下：

 


当 total 的值为 10 时各个寄存器的值如下：

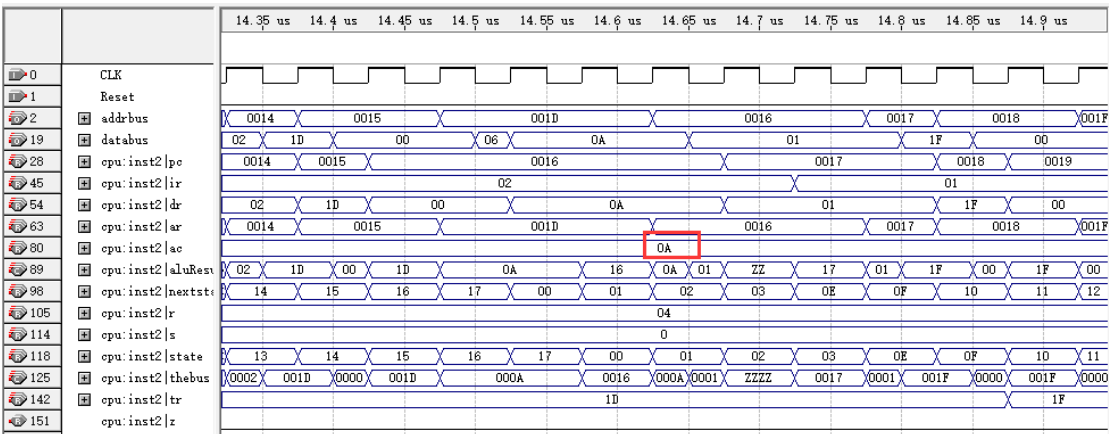

当 total 的值为 15 时各个寄存器的值如下：

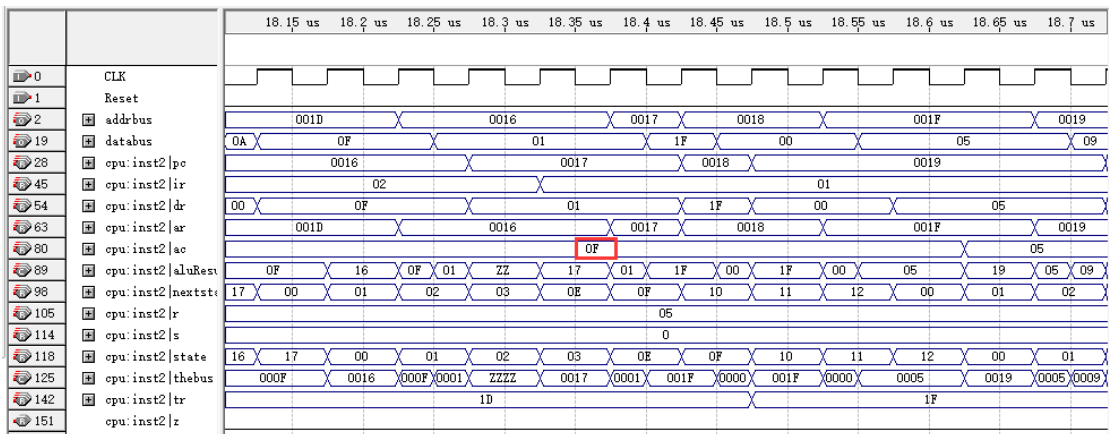

 当计算完 $1+2+3+4+5$ 的值之后，Z 的值由 0 变为 1，计算过程结束。



分析和结论

从测试记录来看，对各个寄存器的值以及状态之间的转换做了分析，相对简单 CPU 实现了对测试程序指令的读取、译码和执行，得到的运算结果正确。根据分析结果，可以认为所设计的相对简单 CPU 实现了所要求的功能，完成了实验目标。这次实验让我了解了设计 CPU 的一般步骤，更加掌握了 VHDL 语言，通过这次试验，学会了将一个大的工程分成很多小的模块，分别实现了模块之后，在对这些模块进行测试，然后将这些模块综合在一起，实现最终的目标。